

```

module Q1_LAT(gate,aclr,aset,data,q);
parameter LAT_WIDTH=1;
input gate/*work as a clk*/,aclr,aset;
input [LAT_WIDTH-1:0]data;
output reg [LAT_WIDTH-1:0]q;
always @(*) begin
    if (aclr) begin
        q<=0;
    end
    else if (aset) begin
        q<={LAT_WIDTH{1'b1}};
    end
    else if(gate) begin
        q<=data;
    end
end
endmodule

module Q1_LAT_tb();
parameter LAT_WIDTH=7;
reg gate,aclr,aset;
reg [LAT_WIDTH-1:0]data;
wire [LAT_WIDTH-1:0]q;
integer i=0;
Q1_LAT #(LAT_WIDTH) dut(gate,aclr,aset,data,q);
initial begin
    gate<=0;
    forever
        #30 gate<=~gate;
    end
    initial begin
        aclr=1;

```

```

data=0;

aset=0;

#10 aclr=0;

for (i=0;i<100;i=i+1)begin

#1

data=$random;

end

#10

for (i=0;i<100;i=i+1)begin

#1

data=$random;

aclr=$random;

aset=$random;

end


#100;

$stop;

end

endmodule

```

 

```

/*****Q2*****/
*****/

```

```

module Q2_D_FIIP_FLOP(d,e,clk,q);

parameter N=1;

input e,clk;

input [N-1:0]d;

```

```

output reg [N-1:0]q;
always @(posedge clk ) begin
    if (e)
        q<=d;
end
endmodule

module Q2_D_FIIP_FLOP_tb();
parameter N=1;
reg e,clk;
reg [N-1:0]d;
wire [N-1:0]q;
integer i=0;
Q2_D_FIIP_FLOP #(N) dut(d,e,clk,q);
initial begin
    clk=0;
    forever
        #2 clk=~clk;
    end
    initial begin
        d=0;
        e=0;
        #6;
        for (i=0;i<100;i=i+1)begin
            @(negedge clk);
            d=$random;
        end
        #6
        e=1;
        for (i=0;i<100;i=i+1)begin
            @(negedge clk);
            d=$random;
        end
    end
end

```

```

end

#6;

for (i=0;i<100;i=i+1)begin

@(negedge clk);

d=$random;

e=$random;


end

$stop;

end

endmodule

```

 

```

/*****Q3*/
*****/

```

```

module Q3_SLE(D,CLK,EN,ALn,ADn,SLn,SD,LAT,Q);

```

```

input D,CLK,EN,ALn,ADn,SLn,SD,LAT;

```

```

output reg Q;

```

```

reg in;

```

```

always @(posedge CLK ) begin

```

```

    if (~ALn) begin

```

```

        in=!ADn;

```

```

    end

```

```

    else if(EN) begin

```

```

        if (~SLn) begin
            in=SD;
        end
        else begin
            in=D;
        end
    end
end

end

always @(*) begin
    if (~LAT || ~ALn) begin
        Q=in;
    end
    else if(CLK) begin
        if (EN) begin
            if (~SLn) begin
                Q=SD;
            end
            else
                Q=D;
        end
    end

end

end

endmodule

```

```

module Q3_SLE_tb();
reg D,CLK,EN,ALn,ADn,SLn,SD,LAT;
wire Q;
integer i=0;
Q3_SLE dut(D,CLK,EN,ALn,ADn,SLn,SD,LAT,Q);

```

```

initial begin
CLK=0;
forever
#2 CLK=~CLK;
end
initial begin
D=0;
EN=0;
ALn=1;
ADn=1;
SLn =1;
SD=0;
LAT=1;
#2
ALn=0;
ADn=0;
for (i=0;i<20;i=i+1)begin
@(negedge CLK);
D=$random;
EN=$random;
ADn=$random;
SLn =$random;
SD=$random;
LAT=$random;
end
#4
ALn=1;
LAT=0;
for (i=0;i<10;i=i+1)begin
@(negedge CLK);
D=$random;

```

```


EN=$random;
ADn=$random;
SLn =$random;
SD=$random;
end
#4
ALn=1;
LAT=0;
EN=0;
for (i=0;i<10;i=i+1)begin
@(negedge CLK);
D=$random;
ADn=$random;
SLn =$random;
SD=$random;
end
#4
ALn=1;
LAT=0;
EN=1;
for (i=0;i<10;i=i+1)begin
@(negedge CLK);
D=$random;
ADn=$random;
SLn =$random;
SD=$random;
end
#4
ALn=1;
LAT=1;
for (i=0;i<10;i=i+1)begin

```

```

D=$random;
EN=$random;
ADn=$random;
SLn =$random;
SD=$random;
end
D=0;
EN=0;
ALn=0;
ADn=0;
SLn =1;
SD=0;
LAT=0;
#10;
$stop;
end
endmodule

```

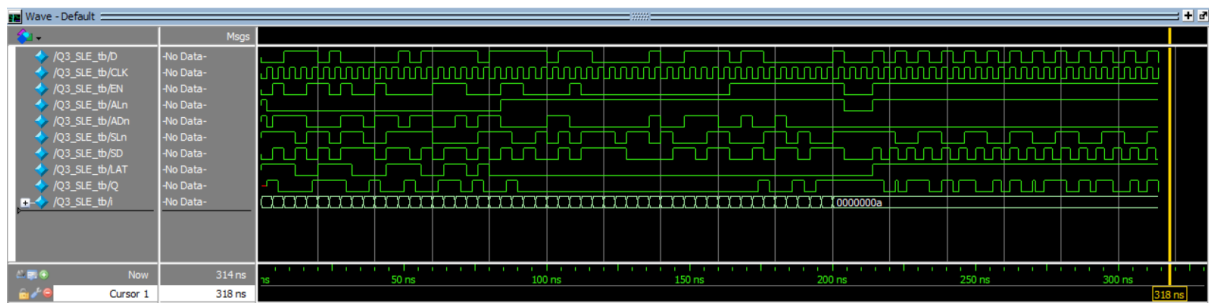

```

/*****
***Q4*****/

```

```

module Q4_SR(sclr,sset,shiftin,load,data,clock,enable,aclr,aset,shiftout,q);
parameter LOAD_AVALUE =7;
parameter SHIFT_DIRICTION ="LEFT";
parameter LOAD_SVALUE =3;
parameter SHIFT_WIDTH =4;

```



```

input sclr,sset,shiftin,load,clock,enable,aclr,aset;
input [SHIFT_WIDTH-1:0]data;
output reg shiftout;
output reg [SHIFT_WIDTH-1:0]q;
always @(posedge clock or posedge aclr or posedge aset) begin
    if (aclr) begin
        shiftout=0;
        q=0;
    end
    else if (aset) begin
        q=LOAD_AVALUE;
    end
    else if (enable) begin
        if(sclr) begin
            q=0;
        end
        else if (sset) begin
            q=LOAD_SVALUE;
        end
        else if (load) begin
            q=data;
        end
        else if (SHIFT_DIRECTION=="RIGHT") begin
            shiftout<=q[0];
            q<={shiftin,q[SHIFT_WIDTH-1:1]};
        end
        else begin
            shiftout<=q[SHIFT_WIDTH-1];
            q<={q[SHIFT_WIDTH-2:0],shiftin};
        end
    end
end

```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module Q4_SR_tb();  
parameter LOAD_AVALUE =7;  
parameter SHIFT_DIRECTION ="RIGHT";  
parameter LOAD_SVALUE =3;  
parameter SHIFT_WIDTH =4;  
reg sclr,sset,shiftin,load,clock,enable,aclr,aset;  
reg [SHIFT_WIDTH-1:0]data;  
wire shiftout;  
wire [SHIFT_WIDTH-1:0]q;  
  
Q4_SR  
#(.SHIFT_DIRECTION(SHIFT_DIRECTION),.LOAD_AVALUE(LOAD_AVALUE),.LOAD_SVALUE(LOAD_SVALUE),.SHIFT_WIDTH(SHIFT_WIDTH)) dut (sclr,sset,shiftin,load,data,clock,enable,aclr,aset,shiftout,q);  
  
integer i=0;  
  
initial begin  
clock=0;  
  
forever  
#2 clock=~clock;  
  
end  
  
initial begin  
sclr=0;  
sset=0;  
shiftin=0;  
load=0;  
enable=0;  
aclr=0;  
aset=0;
```

```

data=0;

#10

aclr=1;

#5

aclr=0;

aset=1;

#10

aset=0;

#5;

for (i=0;i<20;i=i+1)begin
    @(negedge clock);

    sclr=$random;
    sset=$random;
    shiftin=$random;
    load=$random;
    enable=$random;
    data=$random;
end

#5sclr=0;

sset=0;

for (i=0;i<80;i=i+1)begin
    @(negedge clock);


    shiftin=$random;
    load=$random;
    enable=$random;
    data=$random;
end

$stop;

end

```

endmodule

 

```

/*****Q5*****/
*****/

```

```

/*****1*****/

```

```

module Q5_1_COUNTER(set,clk,out);

```

```

input clk,set;

```

```

output reg [3:0]out;

```

```

always @(posedge clk or negedge set) begin

```

```

    if (~set) begin

```

```

        out=4'b1111;

```

```

    end

```

```

    else begin

```

```

        out=out+4'd1;

```

```

    end

```

```

end

```

```

endmodule

```

```

/*****2*****/

```

```

module Q5_2_D_FLIP_FLOP(d,rstn,clk,q,qbar);

```

```

input d,rstn,clk;

```

```

output reg q,qbar;

```

```

always @(posedge clk or negedge rstn) begin

```

```

    if (~rstn) begin

```

```

        q=0;

    end

    else begin

        q=d;

    end

    qbar=!q;

end

endmodule


/*****3*****/
module Q5_3_COUNTER(rstn,clk,out);
input clk,rstn;
output [3:0]out;
wire q1,q2,q0,q3;
Q5_2_D_FLIP_FLOP dff1(out[0],rstn,clk,q0,out[0]);
Q5_2_D_FLIP_FLOP dff2(out[1],rstn,q0,q1,out[1]);
Q5_2_D_FLIP_FLOP dff3(out[2],rstn,q1,q2,out[2]);
Q5_2_D_FLIP_FLOP dff4(out[3],rstn,q2,q3,out[3]);
endmodule


/*****4*****/
module Q5_4_tb();
reg clk,rstn;
wire [3:0]out1,out2;
integer i=0;
Q5_3_COUNTER d1(rstn,clk,out1);
Q5_1_COUNTER d2(rstn,clk,out2);
initial begin
    clk=0;
    forever
        #2 clk = ~clk;

```

```

end

initial begin

rstn=0;

#5

rstn=1;

for (i=0;i<1000;i=i+1)begin

@ (edge clk);

if(out2 != out1)

begin

    $display("Error");

    $stop;

end

end

$stop;

end

initial begin

$monitor("out1 = %d  out2=%d",out1,out2);

end

endmodule

```

